



# Circuitos combinatórios

Sistemas Digitais 2016/2017

Pedro Salgueiro  
pds@di.uevora.pt



## Sumário

- Somador
- Comparador
- Descodificador
- Multiplexador
- Desmultiplexador
- Codificador

## Semi-somador

### – Função

- Somar dois algarismos binários

### – Síntese

- Entradas: 2
- Saídas: 2
  - Porque pode produzir transporte (*carry*)


### – Expressão algébrica

- $S = A \oplus B$
- $C_0 = A B$

### – Tabela de verdade

A	B	S	$C_0$
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

### – Logigrama

 



## Somador completo

### – Função

- Somar dois algarismos binários com transporte

### – Síntese

- Entradas: 3
- Saídas: 2

### – Expressão algébrica

- $S = A \oplus B \oplus C$
- $C_0 = A B + C_i (A \oplus B)$

### – Tabela de verdade

A	B	$C_i$	S	$C_0$
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1


### – Logigrama

- Pode ser construído com 2 semi-somadores e 1 porta OR




## Somador completo

- Logigrama

 
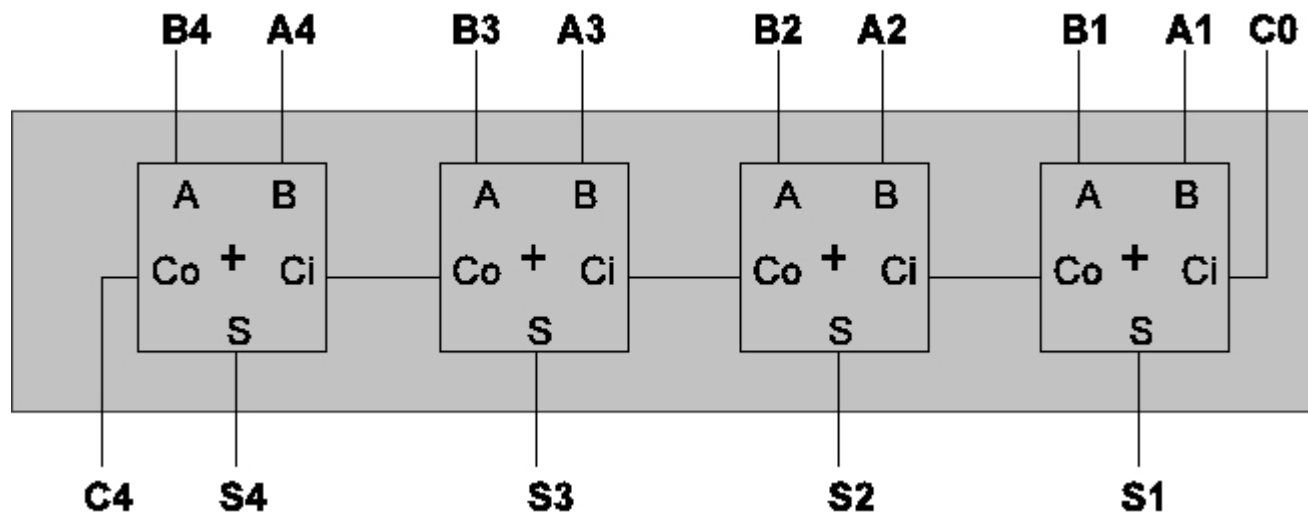
## Somador de 4 bits

- Como construir?
  - A partir de 4 somadores completos



- Circuito integrado
  - TTL 7483




## Somador de 8 bits

- Como construir?
  - Utilizar 2 integrados 7483
    - A: 4 bits menos significativos
    - B: 4 bits mais significativos
  - Ligar o C4 do integrado A ao C0 do integrado B


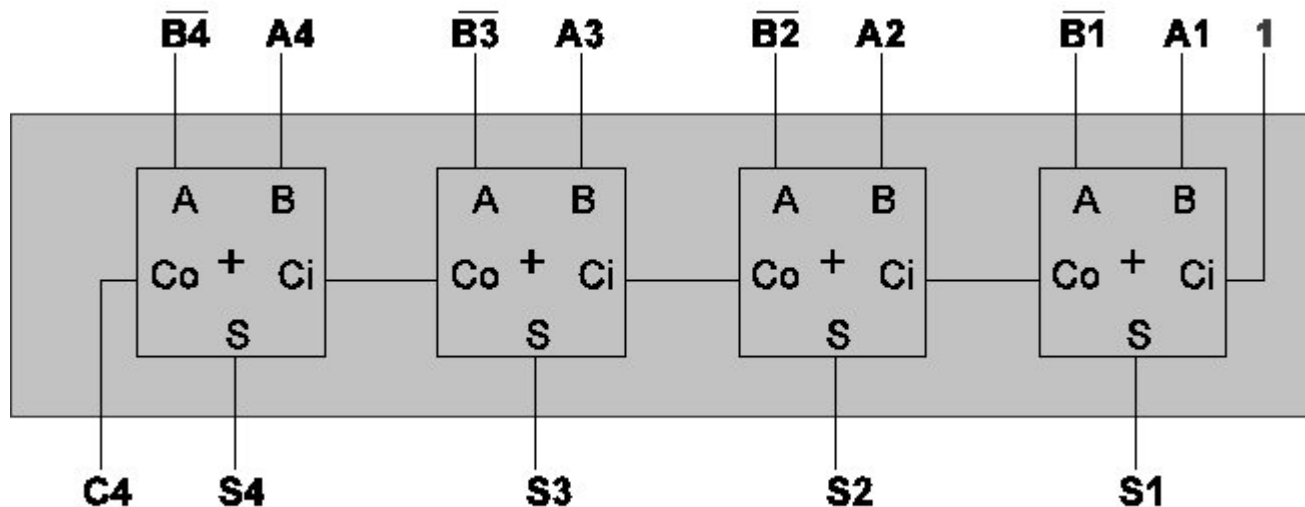
## Subtractor


- Como construir?
  - $A - B = A + (-B)$
  - Como obter  $-B$ ?
    - Representação C2: negar B bit a bit e somar 1
- Subtractor 4 bits
  - Utilizar 1 integrado 7483 + 4 NOT




 
## Subtractor/Somador

- Como construir?
  - Utilizar um somador completo
  - Entrada OP: indica a operação a realizar
    - 0: soma
    - 1 subtracção
- Somador/subtractor 4 bits
  - Utilizar 1 integrado 7482 + 4 XOR





## Overflow

- Quando acontece?
  - Sempre que o transporte do último bit(para o exterior) é diferente do transporte do bit anterior
- Como construir?
  - Usar uma porta XOR



## Comparador simples

- **Função**
  - Comparar 2 algarismos binários
    - menor, maior, igual
- **Síntese**
  - Entradas: 2
  - Saídas: 2

### – Tabela de verdade

A	B	X	Y
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0



## Comparador 1 bits

- **Função**
  - Comparar 2 bits
- **Síntese**
  - Entradas: 4
  - Saídas: 2

- **Tabela de verdade**

$X_{n+1}$	$Y_{n+1}$	A	B	$X_n$	$Y_n$
0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1
0	0	1	0	1	0
0	0	1	1	0	0
0	1	x	x	0	1
1	0	x	x	1	0
1	1	x	x	x	x



## - Mapa de Karnaugh

$X_n$

		$X_{n+1} Y_{n+1}$			
		00	01	11	10
AB	00	0	0	x	1
	01	0	0	x	1
	11	0	0	x	1
	10	1	0	x	1


$Y_n$

		$X_{n+1} Y_{n+1}$			
		00	01	11	10
AB	00	0	1	x	0
	01	1	1	x	0
	11	0	1	x	0
	10	0	1	x	0

## - Expressão algébrica


- $X_n = X_{n+1} + A \bar{B} \bar{Y}_{n+1}$
- $Y_n = Y_{n+1} + \bar{A} B \bar{X}_{n+1}$

- Logigrama

 



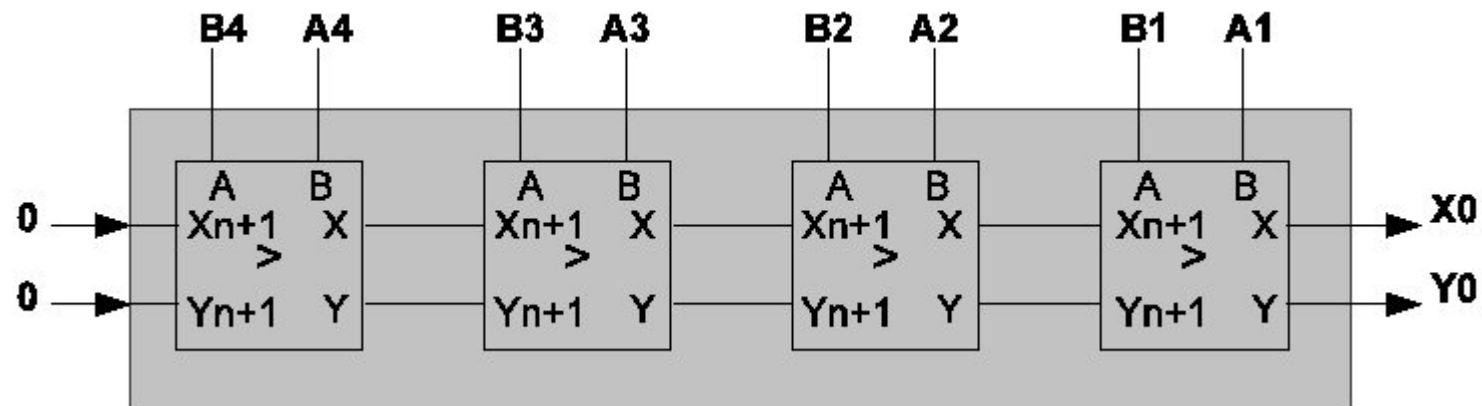- Comparador 4 bits
  - Como construir?
    - A partir de 4 comparadores



- Circuito integrado
  - TTL 7485
    - 3 saídas:  $A=B$ ,  $A > B$  e  $A < B$



- **Descodificador**
  - **Função**
    - Identificar as palavras de um código
  - **Síntese**
    - Entradas: comprimento do código
    - Saídas: nº de palavras do código
      - Fica ativa apenas a saída que corresponder à palavra de código presente nas entradas
  - **Características**
    - Em cada instante, apenas uma das saídas está ativa





- Exemplos

- Descodificador números binários de  $n$  bits

- Entradas:  $n$

- São aplicadas as palavras de código binário natural

- Saídas:  $2^n$

- Apenas fica ativa a saída que corresponde ao CBN presente à entrada

- Descodificador BCD/decimal

- Entradas: 4

- São aplicadas as palavras do código BCD

- Saídas: 10

- Apenas fica ativa a saída correspondente ao número representado à entrada



## Descodificador binário de 3 bits


### – Características

- Entradas: 3
- Saídas: 8

### – Tabela de verdade

A	B	C	S <sub>0</sub>	S <sub>1</sub>	S <sub>2</sub>	S <sub>3</sub>	S <sub>4</sub>	S <sub>5</sub>	S <sub>6</sub>	S <sub>7</sub>
0	0	0	<b>1</b>	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	<b>1</b>	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	<b>1</b>	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	<b>1</b>	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	<b>1</b>	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	<b>1</b>	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	<b>1</b>	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	<b>1</b>


### – Logigrama

 


 
## Circuito integrado

- Os CI têm uma entrada ***Enable***
  - Ativada: o decodificador funciona normalmente
  - Desativada: todas as saídas são desativadas
- Decodificador de 2 bits






## Expansão de descodificadores

- Como construir?
  - Utilizar a entrada **Enable** do CI
- Exemplo
  - Construir um descodificador de 4 bits a partir de descodificadores de 2 bits
  - Quantos descodificadores são necessários?
    - 4 para 16 palavras ( $16 = 4 \times 4$ )
    - 1 para seleccionar o descodificador correto

### – Circuito

 



## Descodificador BCD/decimal

### – Características

- Entradas: 4
- Saídas: 10

### – Tabela de verdade

- As saídas não preenchidas correspondem a '0's

A	B	C	D	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0	0	0	1									
0	0	0	1		1								
0	0	1	0			1							
0	0	1	1				1						
0	1	0	0					1					
0	1	0	1						1				
0	1	1	0							1			
0	1	1	1								1		
1	0	0	0									1	
1	0	0	1										1
outras													


### – CI

- TTL-7442



## Descodificador BCD/7 segmentos

### – Display 7 segmentos

 

### – Características

- Entradas: 4
- Saídas: 7

### – CI

- TTL-7447
- TTL-7448

### – Tabela de verdade


- As saídas não preenchidas correspondem a '0's

A	B	C	D	a	b	c	d	e	f	g
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	
0	0	0	1		1	1				
0	0	1	0	1	1		1	1		1
0	0	1	1	1	1	1	1			1
0	1	0	0		1	1			1	1
0	1	0	1	1		1	1		1	1
0	1	1	0	1		1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1				
1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1			1	1
outras										


 
### Descodificadores e funções lógicas

- Qualquer função pode ser implementada com um decodificador e uma porta lógica
  - decodificador implementa os **mintermos** da função
  - porta OR implementa a **soma** dos mintermos
- **Exemplo**
  - $F(A,B,C) = \sum m(0,2,3,5,6)$
- **Circuito**





## Multiplexador (MUX)

- **Função**
  - Selecionar uma entrada de acordo com a palavra de controlo/seleção
- **Síntese**
  - Entradas de dados:  $N$
  - Entradas de controlo (S):  $\log N$
  - Saídas (Y): 1
- **Características**
  - Para distinguir se na saída está uma palavra da entrada ou não, é necessária uma entrada de *Enable*
- **CI**
  - 16 para 1: TTL 74LS150
  - 8 para 1: TTL 74LS151
  - 2 x 4 para 1: TTL 74LS153
  - 4 x 2 para 1: TTL 74LS157




## Multiplexador (MUX)


- Tabela de verdade

1	0	S	EN	Y
x	x	x	0	0
x	0	0	1	0
x	1	0	1	1
0	x	1	1	0
1	x	1	1	1

- Símbolo lógico

 

- Logigrama

 




## Expansão de multiplexadores

- Como construir?
  - Em camadas sucessivas numa estrutura em árvore
- Exemplo
  - Construir um multiplexador de 16 para 1 a partir de multiplexadores de 4 para 1


### – Circuito

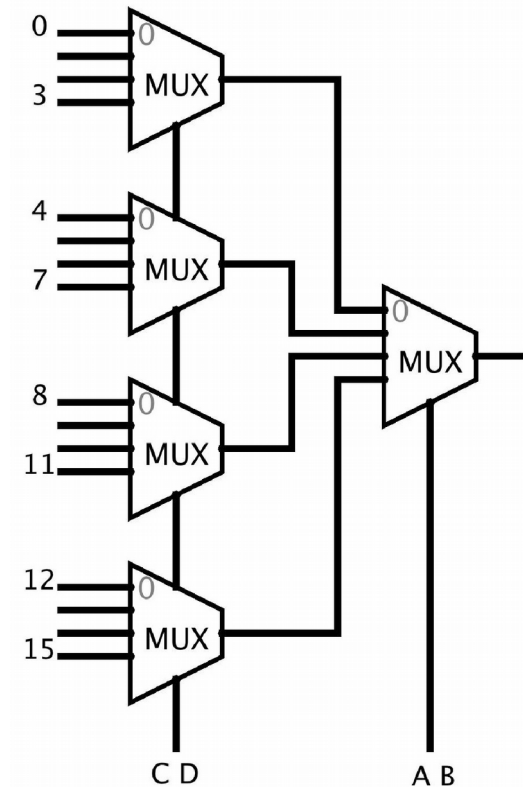


## Multiplexador e expressões lógicas

- Qualquer função pode ser implementada com um multiplexador
- Exemplo

A	B	C	D	a	b	c	d	e	f	g
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	
0	0	0	1		1	1				
0	0	1	0	1	1		1	1		1
0	0	1	1	1	1	1	1			1
0	1	0	0		1	1			1	1
0	1	0	1	1		1	1		1	1
0	1	1	0	1		1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1				
1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1			1	1
outras										

 

- Símbolo lógico

 

- Saída do segmento a do decodificador BCD/7 segmentos



## Desmultiplexador


- Função
  - De acordo com uma palavra de controlo, coloca numa saída o valor que está à entrada
- Síntese
  - Entradas de dados (D): 1
  - Entradas de controlo (S):  $\log N$
  - Saídas:  $N$
- Características
  - Para distinguir se à saída está uma palavra de entrada ou não, é necessária uma entrada Enable
- CI
  - 2 x 1 de 4: TTL 74LS139

## DEMUX 2 saídas


- Tabela de verdade

D	S	EN	0	1
x	x	0	0	0
0	0	1	0	0
1	0	1	1	0
0	1	1	0	0
1	1	1	0	1

- Logigrama

 

- Símbolo lógico

 




## Expansão de desmultiplexadores

- Como construir?
  - Em camadas sucessivas numa estrutura em árvore
- Exemplo
  - Construir um desmultiplexador 1 de 16 a partir de desmultiplexadores 1 de 4

### – Circuito

 



## Desmultiplexador/descodificador

- O desmultiplexador pode ser encarado como um descodificador binário se
  - A entrada de dados for considerada um enable adicional
  - As entradas de controlo forem consideradas as entradas binárias do descodificador



## Codificador

---

- Função
  - Codificar as palavras do código
- Síntese
  - Entradas: nº de palavras do código
  - Saídas: comprimento do código
- Características
  - Em cada instante, apenas **uma** entrada deve estar **ativa**
    - Como não é possível garantir esta restrição, é necessário atribuir **prioridades** às entradas





## Codificador com prioridade

- Prioridade
  - Tipicamente as entradas com **maior peso** têm prioridade
- Saídas
  - Para poder distinguir da situação em que está activa a entrada menos prioritária, existe uma saída adicional que indica se alguma entrada está activa

## Codificador com prioridade 4x2


### – Tabela de verdade

3	2	1	0	A1	A0	Gs
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	x	0	1	1
0	1	x	x	1	0	1
1	x	x	x	1	1	1


### – Expressão algébrica

- $G_s = 0 + 1 + 2 + 3$
- $A_0 = 1 \bar{2} + 3$
- $A_1 = 2 + 3$

### – Logigrama

 

### – Símbolo lógico

 

## Expansão de codificador com prioridade

- Como construir?
  - Utilizar multiplexadores
- Exemplo
  - Construir um codificador com prioridade de 8 entradas a partir de codificadores de 4 entradas

### – Circuito

